

Broj indeksa:

Ime i prezime:

Kombinacija broj:

1

- 1.** Merni opseg miliampermetra dometa $I_A = 10 \text{ mA}$, klase tačnosti $kl_A = 1$, unutrašnje otpornosti $R_A = 125 \Omega$ i $\Delta R_A / R_A = 2\%$, proširen je n = 5 puta šantom R_s , koji ima $\Delta R_s / R_s = 0.5\%$. Odrediti sigurne granice greške dobijenog miliampermetra pri merenju struje 10 mA.

Odgovori: a b c d e (1 bod)

4,50 %

7,00 %


3,25 %

3,00 %

4,00 %

(1 bod)

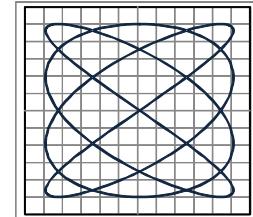- 2.** Na X ploče osciloskopa se dovodi sinusni signal f_1 sa funkcijskog generatora, amplitude $U_1 = 2.5 \text{ V}$. Na Y ploče se dovodi sinusni signal frekvencije $f_2 = 270 \text{ Hz}$, efektivne vrednosti $U_2 = 12 \text{ V}$. Na ekranu osciloskopa je prikazana Lisažuova figura kao na slici. Ako je apsolutna greška merenja (greška na skali potenciometra za podešavanje frekvencije) $\Delta f = -25 \text{ Hz}$, odrediti frekvenciju koja se očitava sa funkcijskog generatora f_g .



Odgovori: a b c d e (1 bod)

335 Hz

177 Hz

92 Hz

227 Hz

385 Hz

(1 bod)

- 3.** Na voltmeter V kalibriran da pokazuje efektivnu vrednost periodičnog napona četvrtastog talasnog oblika perioda $T = 20 \text{ ms}$, dovodi se sinusni napon amplitude $U_m = 2.0 \text{ V}$, frekvencije $f_m = 49 \text{ Hz}$. Voltmeter je sa KK-2ISP. Odrediti pokazivanje voltmetra.

Odgovori: a b c d e (1 bod)

1,91 V

1,77 V

1,27 V

1,41 V

1,59 V

(1 bod)

- 4.** Otpornost R_x se meri U/I metodom. Prvo se vrši merenje naponskim spojem i dobiju se pokazivanja instrumenata $U_1 = 10 \text{ V}$ i $I_1 = 10 \text{ mA}$. Potom se obavi merenje strujnim spojem i dobiju se pokazivanja $U_2 = 10 \text{ V}$ i $I_2 = 8 \text{ mA}$. Kolika je unutrašnja otpornost R_V korišćenog voltmetra, ako se može smatrati da je unutrašnja otpornost ampermetra zanemarivo mala?

Odgovori: a b c d e (1 bod)

5,0 kΩ

2,5 kΩ

14,1 kΩ

10,0 kΩ

11,1 kΩ

(1 bod)

- 5.** Na raspolaganju je miliampermetar sa kretnim kalemom opsega 1 mA (zanemarive unutrašnje otpornosti) i dvostrani ispravljač. Koliki predotpor R_p treba vezati redno, da bi se dobio voltmeter za merenje efektivne vrednosti naizmeničnog napona četvrtastog talasnog oblika, opsega 20 V?

Odgovori: a b c d e (1 bod)

10,0 kΩ

11,1 kΩ

22,2 kΩ

20,0 kΩ

14,1 kΩ

(1 bod)

- 6.** Kinetička energija tela, čija je masa $m = 2 \text{ kg}$ poznata sa greškom ne većom od $\pm 0.01 \text{ kg}$, se meri na osnovu merenja brzine $v = 1 \text{ m/s}$. Ako se brzina određuje sa greškom ne većom od 1%, kolike su sigurne granice greške merenja kinetičke energije iskazane u procentima? ($E_k = m \cdot v^2 / 2$).

Odgovori: a b c d e (1 bod)

2,06 %

2,50 %

1,00 %

2,00 %

0,50 %

(1 bod)