

Broj indeksa:

Ime i prezime:

Kombinacija broj:

1

- 1.** Izmerena je otpornost deset sličnih otpornika. Odabrani su otpornici koji izlaze van ospega  $\bar{R} \pm \sigma_{N-1}$ , i vezani su međusobno u paralelu. Odrediti ekvivalentnu otpornost dobijene paralelne veze otpornika.

R, $\Omega$	10.2	10.3	10.4	10.1	10.7	11.4	10.6	11.4	11.0	10.6
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

a

b


c

d

e

Odgovori:  a 

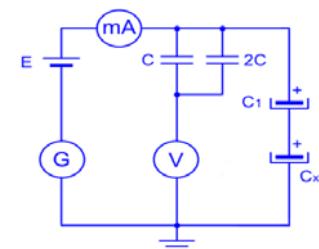**2.** Kapacitivnost složenog kondenzatora meri se U/I metodom, kao na slici. Odrediti  $C_x$  ako su pokazivanja voltmetra  $U_V = 6$  V i miliampermetra  $I_{mA} = 9.95$  mA.  $C = 680$  nF,  $C_1 = C_x/3$ ,  $E = 25$  V. Frekvencija generatora sinusnog talasnog oblika je 60 Hz.



a

b

c

d

e

Odgovori: 

**3.** Data je statička karakteristika neuravnoveženog mernog mosta:

$R_{ST}$ , k $\Omega$	1.40	1.42	1.44	1.46	1.48	1.50	1.52	1.54	1.56	1.58	1.60
$\Delta R$ , $\Omega$	-100	-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80	100
$I$ , $\mu A$	100	75	58	29	17	0	-12	-21	-55	-73	-100

Ako se otporna dekada  $R_{ST}$  zameni nepoznatim otpornikom  $R_x$ , instrument pokazuje -47  $\mu A$ . Most se napaja iz izvora  $E = 18.6$  V. Odrediti  $R_x$ .

a

b

c

d

e

Odgovori: 

**4.** Aktivna snaga potrošača  $R_p = 40$   $\Omega$  meri se vatmetrom čiji su naponski krajevi greškom spojeni paralelno naponskom izvoru umesto na potrošač. Izračunati sistematsku grešku merenja. Otpornost strujnog ulaza vatmetra  $R_{AW} = 2.0$   $\Omega$ , otpornost naponskog ulaza vatmetra  $R_{VW} = 1000$   $\Omega$ , struja kroz potrošač  $I_m = 50$  mA, opseg vatmetra  $P_{max} = 15$  W.

a

b

c

d

e

Odgovori: 

**5.** Aktivna snaga potrošača meri se metodom tri voltmetra. Izmereni su naponi 175 V, 100 V i 100 V. Sva tri voltmetro imaju jednaku unutrašnju otpornost  $R_V = 800$   $\Omega$ , koristi se dodatni otpornik  $R$  otpornosti jednake  $R_V$ . Odrediti struju potrošača  $I_p$ , vodeći računa o unutrašnjim otpornostima instrumenata.

a

b


c

d

e

Odgovori: 

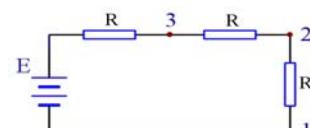**6.** Napon između tačaka 1-3 je meren kompenzatorom. Dobijena je vrednost 3 V. Zatim je obavljeno merenje napona između istih tačaka voltmetrom unutrašnje otpornosti 15 k $\Omega$ .  $R = 1.5$  k $\Omega$ . Koliko je pokazivanje dobijeno na voltmetru?



a

b

c

d

e

Odgovori: <input type="text" value="3.00 V a <input type="text" value="2.57 V b <input type="text" value="2.77 V c <input type="text" value="2.81 V d <input type="text" value="2.70 V e (1 bod)</p>