

Broj indeksa:


Ime i prezime:

Kombinacija broj:

1

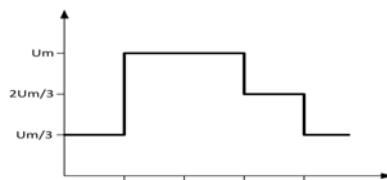1.

Na voltmeter sa kretnim kalemom i polusalasnim ispravljačem, podešenim da pokazuje efektivnu vrednost prostoperiodičnog napona, dovodi se napon oblika kao na slici, amplituda $U_m = 3.50$ V i periode $T = 19$ ms. Odrediti pokazivanje instrumenta.



a

b

c

d

e

Odgovori: 3.89 V

2.59 V

7.77 V


1.18 V

5.83 V

(1 bod)

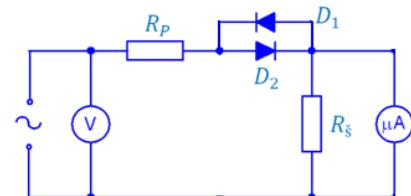2.

Merno područje mikroampermetra μA sa kretnim kalemom, prošireno je za merenje naizmeničnog napona efektivne vrednosti do 20 V. Ako se dioda D_1 greškom veže u kolo kao na slici, odrediti pokazivanje mikroampermetra kada kontrolni voltmeter V sa mekim gvožđem na ulazu kola pokaže 18 V. Na diodama D_1 i D_2 nema pada napona i mogu se smatrati idealnim, kao i voltmeter V sa dovoljno velikom unutrašnjom otpornošću. Mikroampermetar ima maksimalni opseg od 100 μA sa 100 podeoka, i unutrašnju otpornost $R_A = 975 \Omega$. Ostale otpornosti u kolu su $R_s = 975 \Omega$ i $R_p = 44.55 \text{ k}\Omega$.



a

b

c

d

e

Odgovori: 64 μA 90 μA 0 μA 45 μA 180 μA

(1 bod)

3.

Za merenje otpornosti U/I metodom, strujnim spojem, koristi se voltmeter unutrašnje otpornosti 1332Ω i miliampermetar čiju unutrašnju otpornost poznajemo sa relativnom greškom od 1.50 %. Pri merenju otpornika od 880Ω , zabeležena je struja od 5.4 mA, dok je pri merenju otpornika od 330Ω , očitano 13.3 mA. Ako znamo da se kolo napaja iz istog idealnog naponskog izvora u oba slučaja, odrediti maksimalnu apsolutnu grešku unutrašnje otpornosti miliampermetra za koju je moguće ostvariti ovakve rezultate.

a

b

c

d


e

Odgovori: 0.69 Ω 1.15 Ω 1.38 Ω 0.57 Ω 0.34 Ω


(1 bod)

4.


Na Y-ploče osciloskopa dovodi se napon sinusnog oblika, frekvencije 1200 Hz. Odrediti koja slika prikazuje na ekranu osciloskopa, pri određivanju frekvencije u XY modu, ako se na X-ploče dovodi prostoperiodični napon, periode 500 μs .

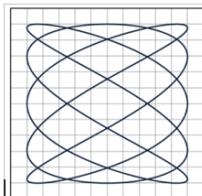


sl.1

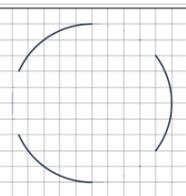


sl.2

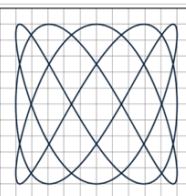

sl.3

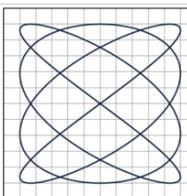

sl.4

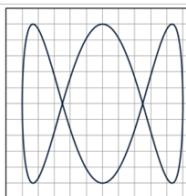

sl.5

a

b

c

d

e

Odgovori: sl.1

sl.5

sl.2

sl.3

sl.4

(1 bod)

5.

Mikroampermetru sa kretnim kalemom, unutrašnje otpornosti 250Ω i klase tačnosti 2.50, proširen je merni opseg na 0.72 mA uz pomoć šanta od 50Ω . Odrediti sigurne granice greške merenja struje od 0.49 mA. Otpornost mikroampermetra i šanta poznajemo sa relativnom greškom od 5.00 %.

a

b

c

d

e

Odgovori: 63.83 μA 66.83 μA 56.83 μA 58.83 μA 78.83 μA

(1 bod)

6.

Intenzitet zvuka I_{ZV} se meri na osnovu oscilovanja čestica vazduha, koje se nalaze na rastojanju od $r = 10$ cm od tačkastog izvora zvuka. Energija tačkastog izvora se prenosi ravnomerno u svim pravcima. Ugaona brzina zvuka iz izvora je $\omega_0 = 628$ rad/s, sa greškom ne većom od 1.50 %, a brzina emitovanih zvučnih talasa je $v_0 = 340$ cm/s, sa greškom ne većom od ± 0.10 m/s. Gustina vazduha iznosi $\rho = 1.29$ kg/m³, a $\Delta\rho/\rho$ je 1.00 %. Amplituda oscilovanja je $\Psi_0 = 9.60 \cdot 10^{-4}$ cm, sa greškom $\Delta\Psi_0/\Psi_0 = 1.50$ %. Naći statističke granice greške merenja I_{ZV} , iskazane u procentima. ($I_{ZV} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_0 \cdot \omega_0^2 \cdot \Psi_0^2$)

a

b

c

d

e

Odgovori: 3.1 %

5.3 %

9.9 %

6.9 %

2.6 %

(1 bod)